
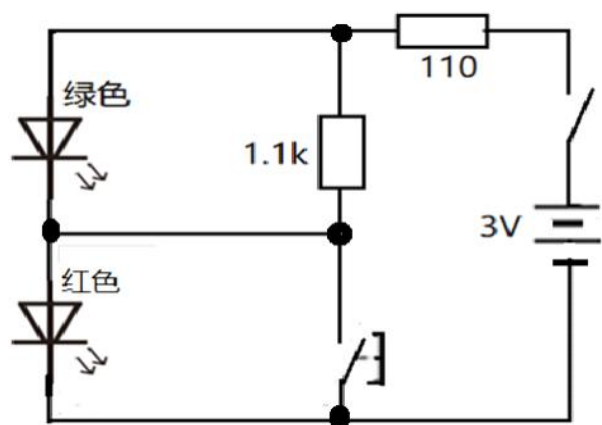


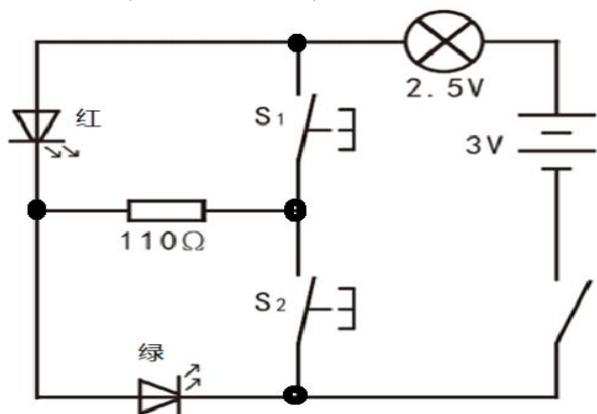
1.识图拼搭，完成实验，并演示效果。接通开关，只有（ ）LED 亮， 再按下电键只有（ ）亮。




2、识图拼搭，完成实验，并演示效果。接通开关，（ ），按下电键 S1，只有（ ）亮，按下电键 S2 只有（ ）LED 亮，同时按下电键 S1 和 S2 只有（ ）亮。



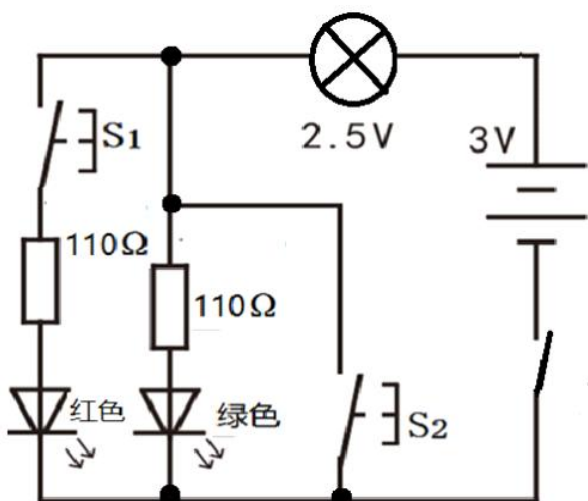
3、识图拼搭，完成实验，并演示效果。接通开关，（ ）LED 亮，按下 S1（ ）LED 亮。合上开关，只按下 S2 只有（ ）亮。



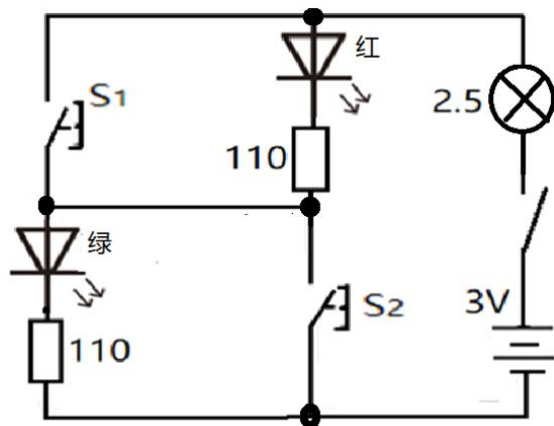
4.识图拼搭，完成实验，并演示效果。接通开关，都不亮。按下电键 S1 只有（ ）亮。按下电键 S2 只有（ ）亮。同时按下电键 S1 和 S2 只有（ ）亮。



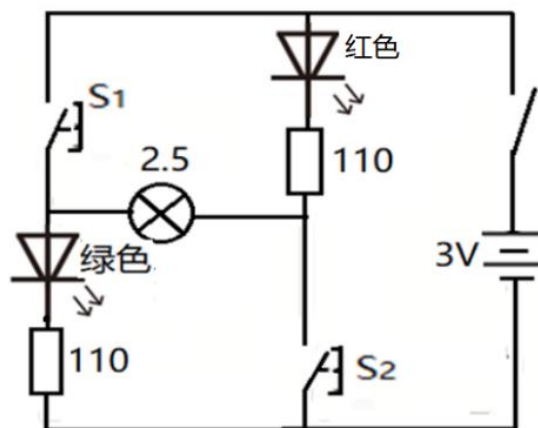
5.识图拼搭，完成实验，并演示效果。接通开关，（ ），按下电键 S1 只有（ ）LED 亮，按下电键 S2 只有（ ）LED 亮，同时按下电键 S1 和 S2，（ ）亮。



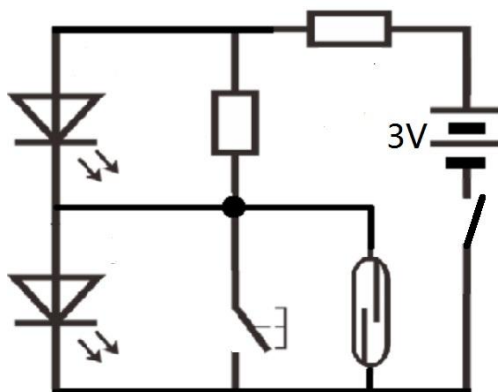
6.识图搭建，完成实验，并演示效果。接通开关，只有绿色 LED 亮，再按下电键或磁铁靠近干簧管只有红色 LED 亮。（图中标出红绿）



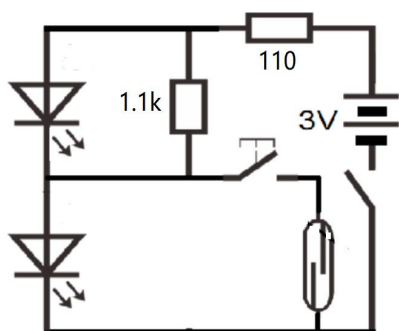
7.识图搭建，完成实验，并演示效果。接通开关，只有绿色 LED 亮，再按下电键和磁铁靠近干簧管只有红色 LED 亮。（图中标出红绿）




8.识图拼搭，完成实验，并演示效果。接通开关，（ ）亮，再按下电键（ ）亮。

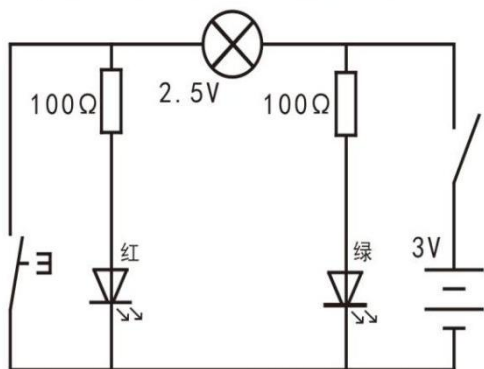

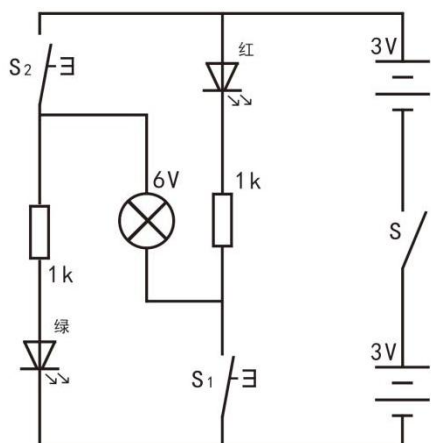
9.识图拼搭，完成实验，并演示效果。接通开关，（ ）。按下电键 S1 只有（ ）LED 亮，按下电键 S2 只有（ ）LED 亮。同时按下电键 S1 和 S2，（ ）亮。



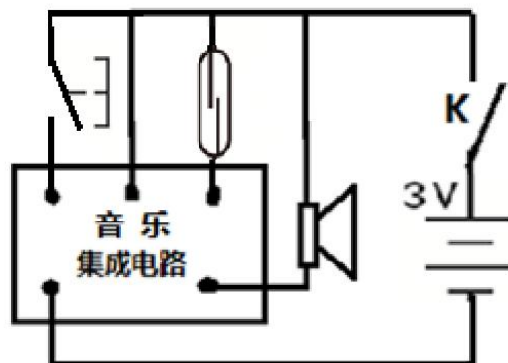
10.按下图拼搭，完成实验并显示效果，接通开关发出（ ）音乐，再接通干簧管发出（ ）音乐，按下电键发出（ ）



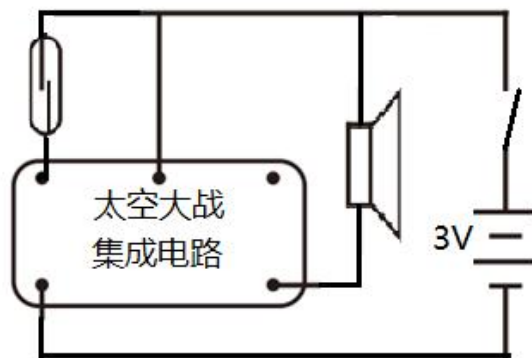
11.按下图拼搭，完成实验并显示效果。合上开关，磁铁每靠近干簧管一次喇叭发出一种声音(大约有八种)。



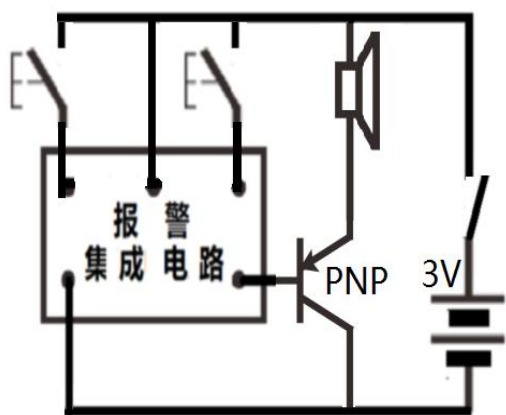
12.接通开关，报警声响起；按下电键换成第二种报警声；按下另一个电键换成第三种报警声。




13.按下图拼搭，完成实验，并演示效果。

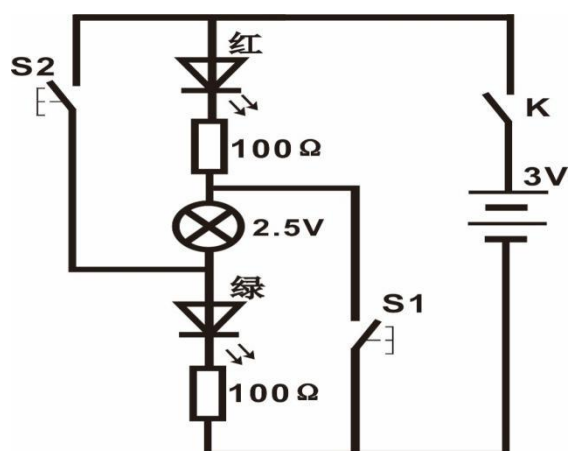

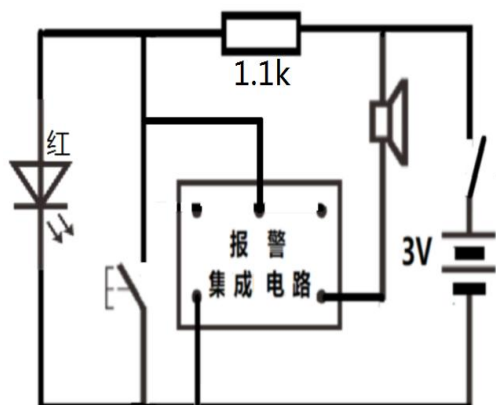
14.识图搭建，完成实验，并演示效果。接通开关，LED 亮红光，同时喇叭会发出 () 的警笛声；当电键被按住时“光灭声息”



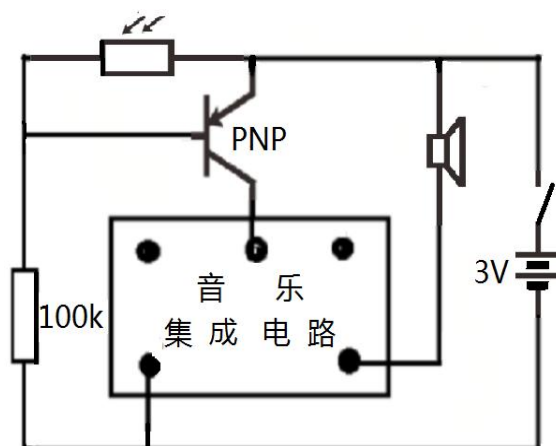
15. 识图搭建，完成实验。并演示效果。接通电源，喇叭无声(光强时)，手遮住光敏电阻时喇叭响起音乐声。



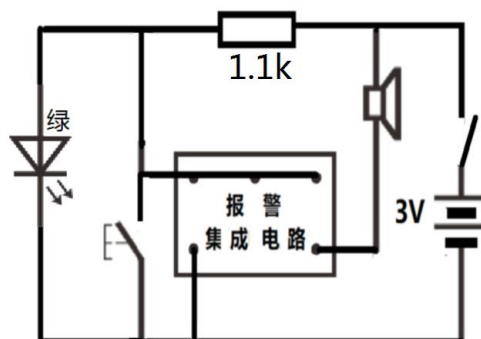
16.识图搭建，完成实验，并演示效果。接通开关，LED 亮绿光，同时喇叭会发出 () 的警笛声；当电键被按住时“光灭声息”。



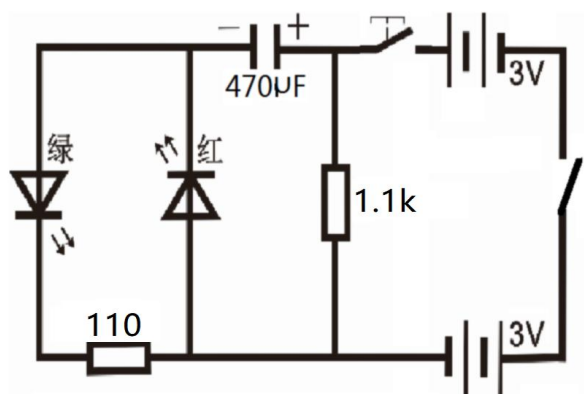
17.识图搭建，完成实验，并演示效果。接通开关,再按下电键,电容器充电, () LED 亮一下熄灭；放开电键，电容器 ()， () LED 亮一下熄灭。



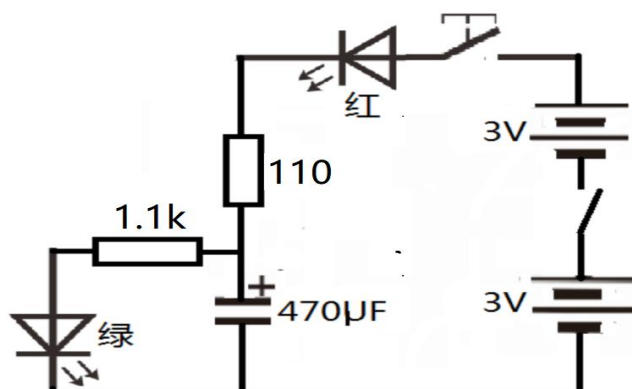
18.识图搭建，完成实验，并演示效果。接通开关，红色、绿色 LED（ ），按住电键红色、绿色 LED（ ），放开电键（ ）LED 立刻熄灭，（ ）LED 延时熄灭。



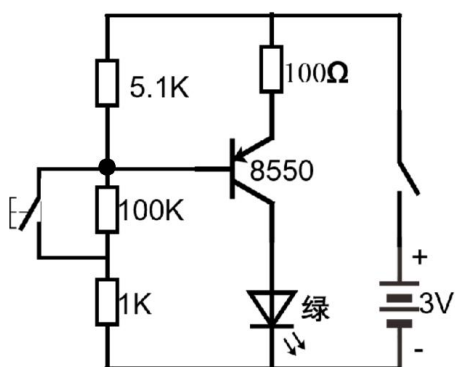
19.按图完成电路搭建并正确演示电路效果
连续操作演示步骤如下:闭合开关，绿色发光二极管（ ），按住电键，绿色发光二极管点（ ）。



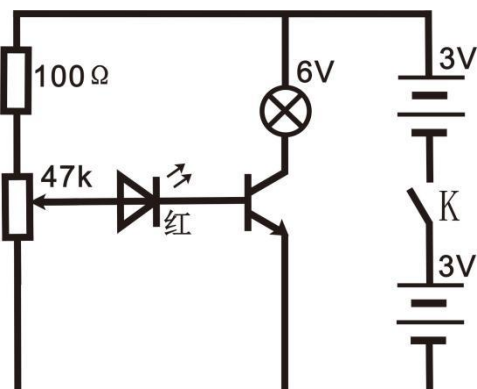20、按下图拼搭，完成实验并演示效果。接通开关，电位器滑动杆向（ ）移动绿色 LED 和 6V 灯泡慢慢亮起,向（ ）滑动绿色 LED 和 6V 灯泡熄灭。





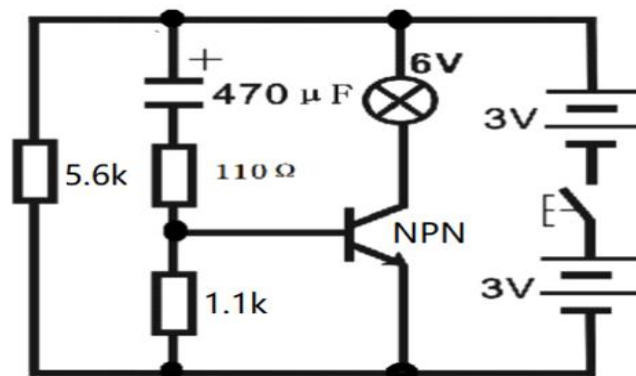22.按下图拼搭，完成实验，并演示效果。按下电键 6V 灯泡亮一下就熄灭,过几秒后再按下电键 6V 灯泡又会亮一下熄灭。





23、按下图拼搭，完成实验并演示效果。接通开关，按下电键电风扇（ ）转，放开电键电风扇延迟后停止。（更换一个元器件，延迟时间变长）

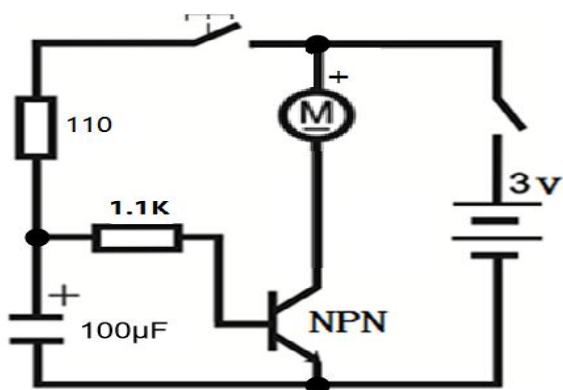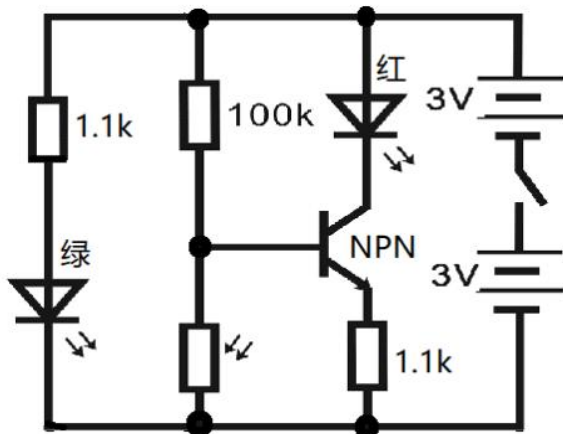
21.按下图拼搭, 完成实验, 并演示效果。
接通开关, () LED 亮, 手遮住
光敏电阻, () 亮。




24.识图拼装, 演示实验效果。延时熄灭
的 LED 灯。

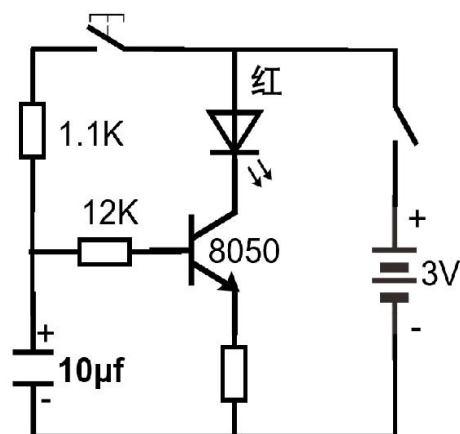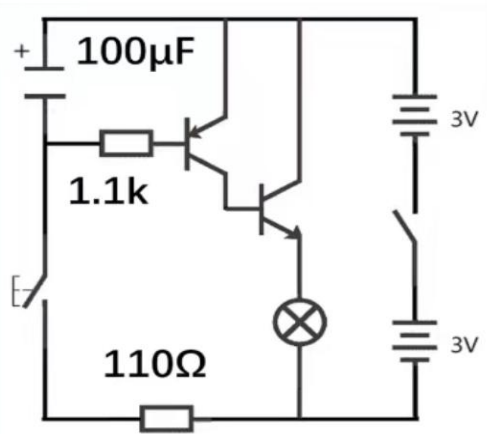

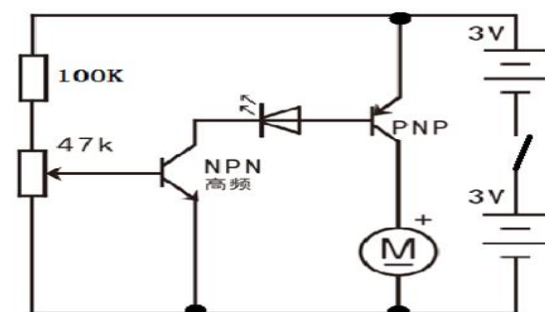25、按下图拼搭, 完成实验并演示效果。
接通开关, 通过电位器调整绿色 LED
亮、电机正转或绿色 LED 不亮、电机不
转。




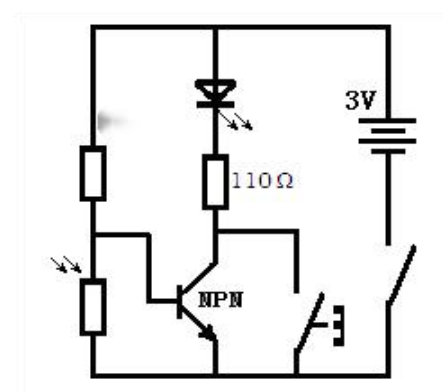26.识图拼装, 天黑时绿色发光二极管
(), 按下电键时, 不管天黑还
是天亮, 发光二极管都 () 。




27.请按电路图所示搭建实验电路, 并按
下列步骤进行演示, 接通开关, 灯泡不
亮, 按住电键, 灯泡点亮; 松开电键后,
灯泡缓缓熄灭。


28. 识图拼装，完成实验，并演示效果，延时熄灭的绿色 LED 灯。

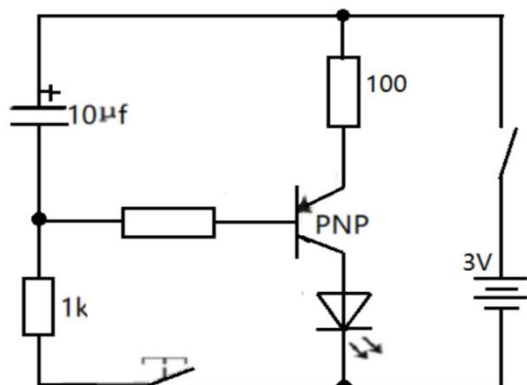

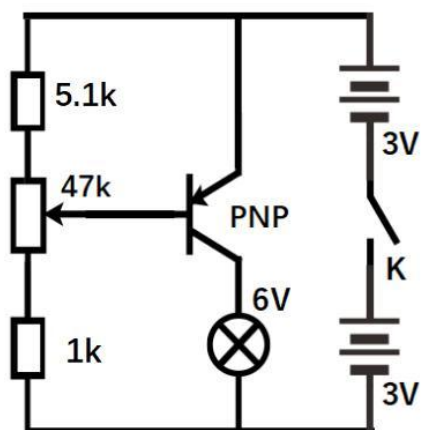
29. 识图搭建，按要求演示出电路产生的现象：①接通开关并保持导通状态时，灯泡明亮；②慢慢推动 47K 滑杆，灯泡由明亮逐渐变暗至熄灭。



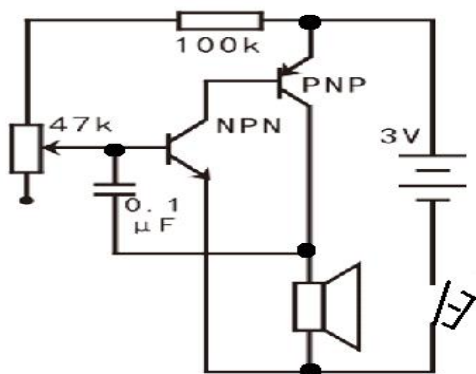
30. 按下图拼搭，完成实验，并演示效果。按下电键喇叭发出振荡声。（再更换不同的电容器，听听声音的变化。）



31. 识图搭建，并演示电路功能，可调延时闪发电路。

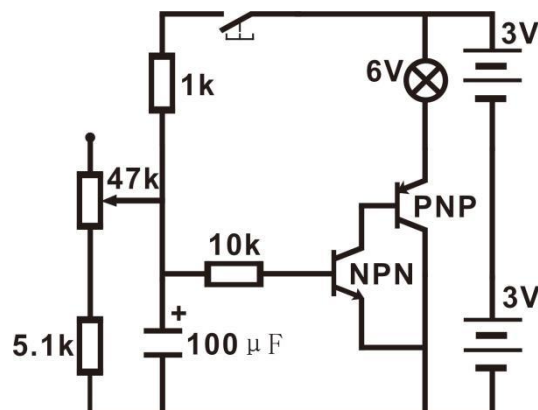


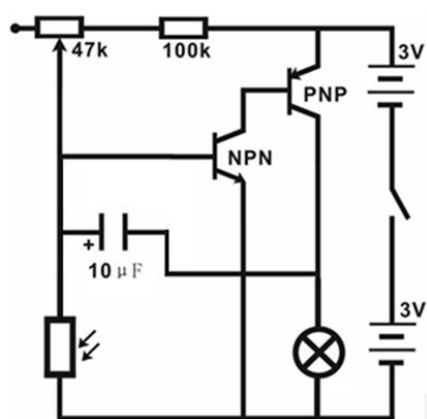32. 识图搭建并演示具有如下功能的电路。接通开关后，当无光照时灯泡会闪亮。未标参数的元器件，请合理选用。




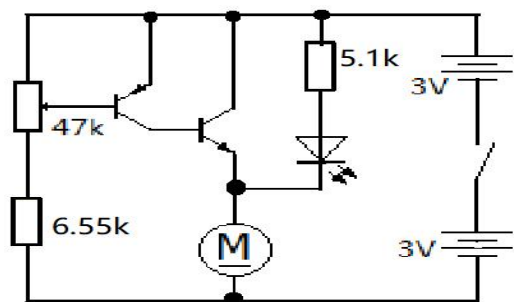33. 识图拼装，完成实验并演示效果。


一个带 LED 指示灯的电机调速电路。接通电源红色 LED 亮，电机不转。通过调节电位器，电机反转，但红色 LED 不亮。



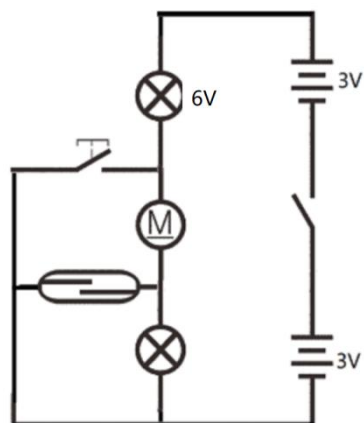
34. 识图搭建，完成实验，并演示效果。
接通开关，再按下电键，喇叭发出振荡声，绿色 LED 同时亮。




37. 识图拼装，完成实验,并演示效果。
接通电源，按下电键喇叭响起门铃声。

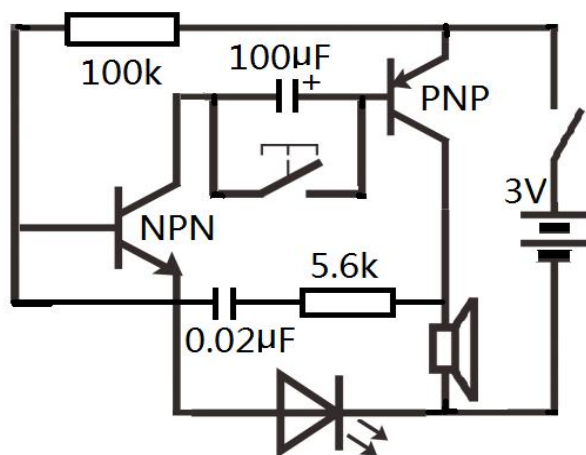


35. 识图拼一个电喇叭电路。

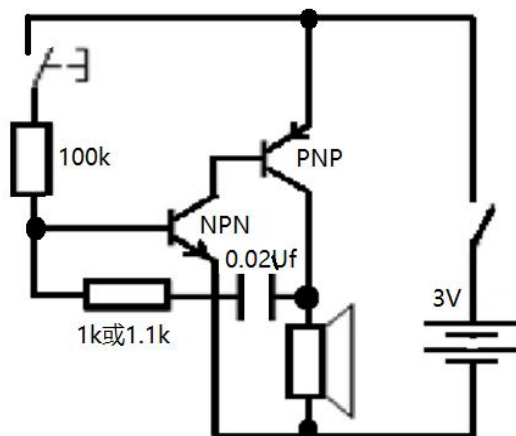

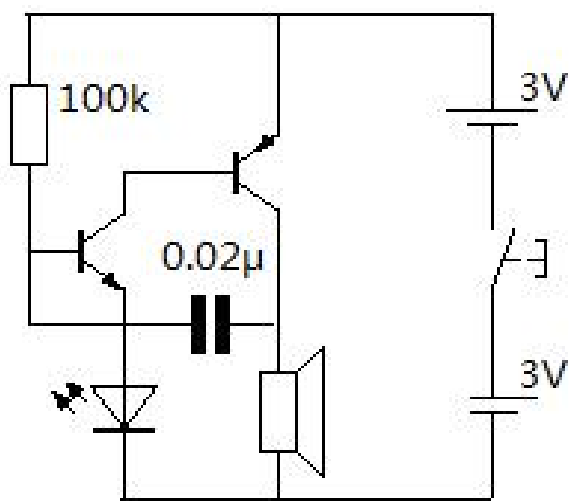
38、识图搭建，按要求演示电路的功能。
接通开关并保持导通状态，将磁铁靠近干簧管时，喇叭会发出数秒的音乐声。电路图中若有未标定参数的元器件，合理选用。




36. 识图搭建并演示。

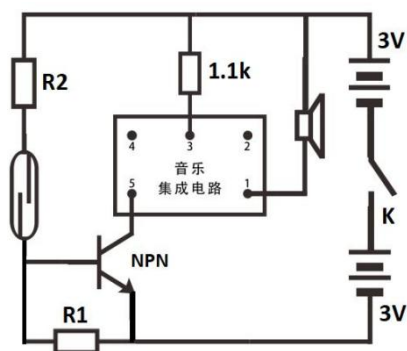


39.接通开关，按下电键，喇叭响起振荡声。

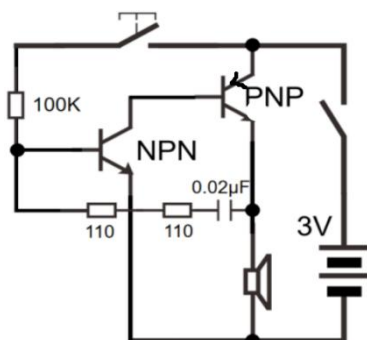


发出经过功率放大集成电路放大后的声音。

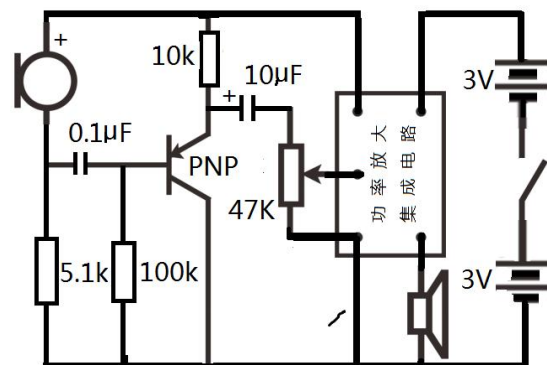

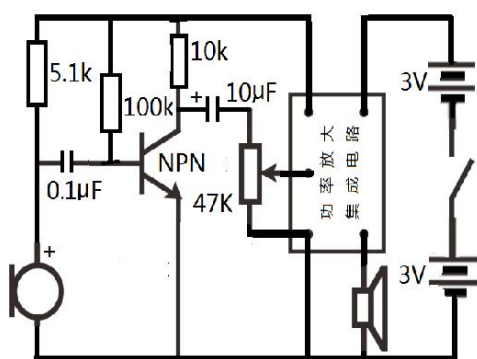
40.识图搭建并演示电路功能：接通开关，用嘴对着话筒说话或吹气，喇叭会发出经过功率放大集成电路放大后的声音。




43.识图搭建并演示电路功能：接通开关，按一下电键，喇叭会发出短暂的振荡声。

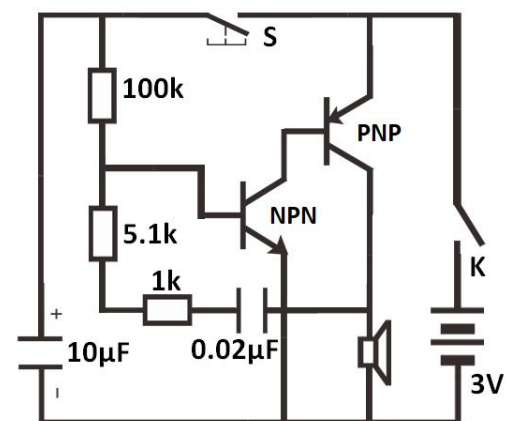

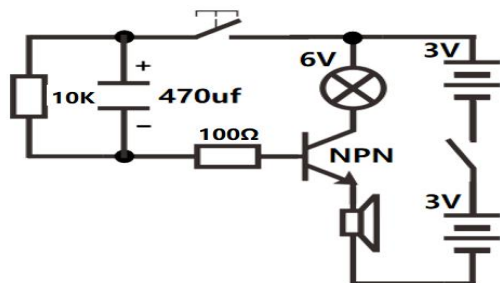41、按电路图完成拼装。并演示电路功能。接通开关再按下电键S灯泡亮、喇叭有声。过数秒钟后再按电键S又有光和声（有声光电枪电路）。



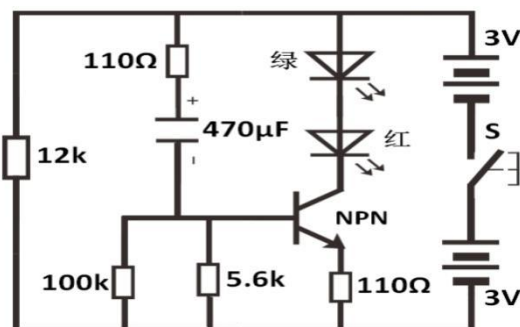
44.识图搭建并演示电路功能：按住电键，红、绿 LED 亮一会儿就自动熄灭；放开电键，等待一会儿，再次按住电键，红、绿 LED 又亮一会儿自动熄灭。可重复上述操作。




42.识图搭建并演示电路功能：接通开关，用嘴对着话筒说话或吹气，喇叭会

45.识图完成拼搭，显示电路功能。3V


电源点亮两只反接、串联的发光二极管。

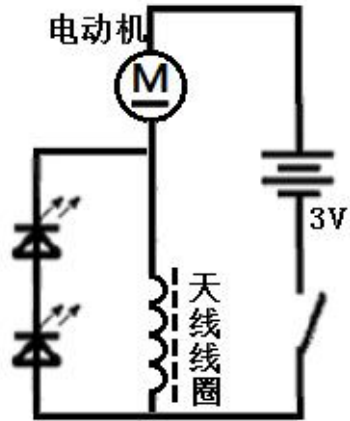

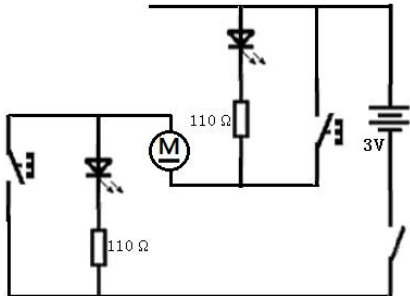
46.要求：接通电源，这时按下任意一个电键，都只有一个发光二极管点亮。若 2 只电键都按下，2 只发光二极管都不会亮，但电动机会转动。




47.识图完成拼搭，显示电路功能。

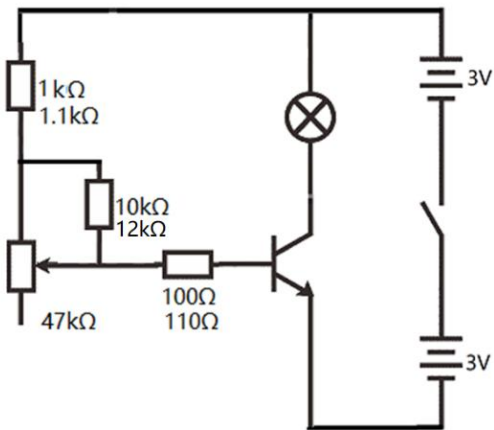


48.识图完成拼搭，显示电路功能。

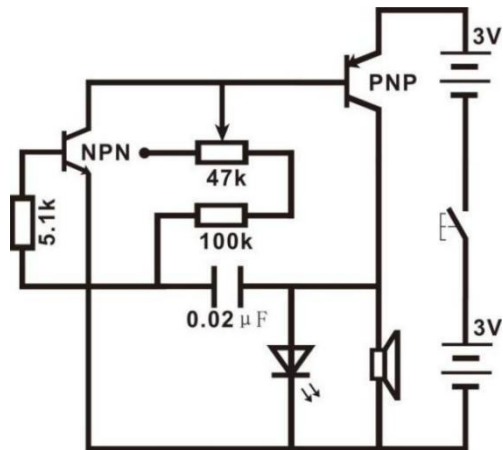

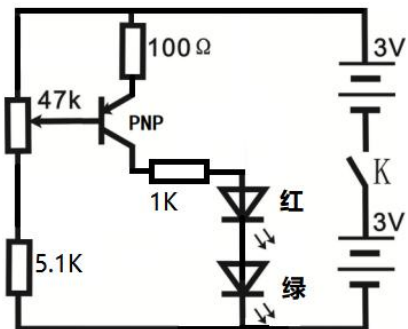
49、接通开关，可变电阻向下滑动，两个发光二极管（ ），往上滑动，两个发光二极管会（ ）。



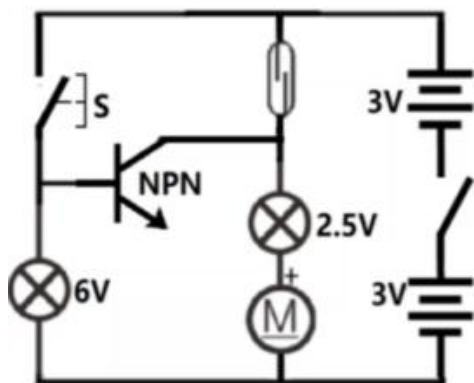
50、接通开关，两个灯泡（ ），电动机（ ）；再接通干簧管，（ ）；合上开关，再按下电键，（ ）。



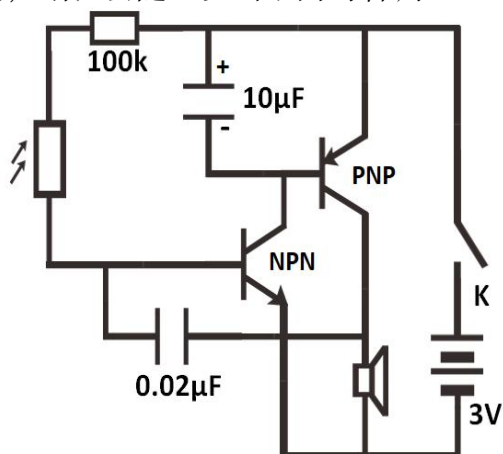
51、识图搭建并演示电路功能：接通开关，将手在光敏电阻上方快速不停地晃动，喇叭会随之发出不同的音调。



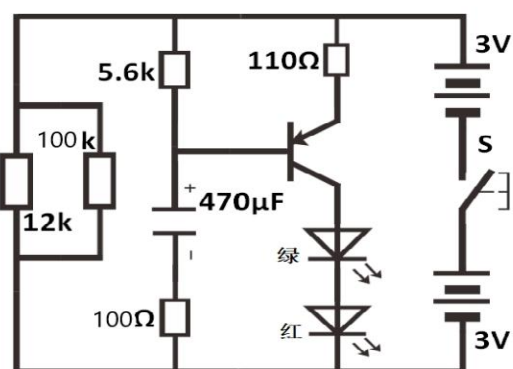
52、识图搭建并演示电路功能：按住电键，红、绿 LED 亮一会儿就自动熄灭；放开电键等待一会儿再次按住电键，红、绿 LED 又亮一会儿自动熄灭。可重复上述操作。



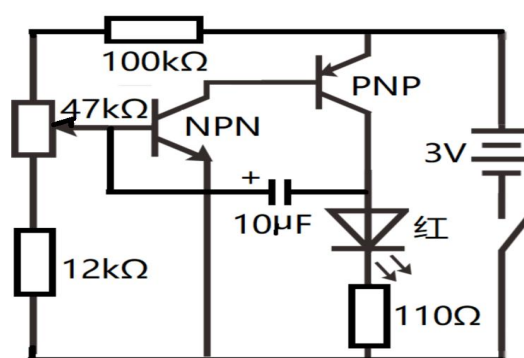
53、识图搭建，完成实验，并演示效果 (闪闪红星)。接通开关，红色 LED 闪闪发光。



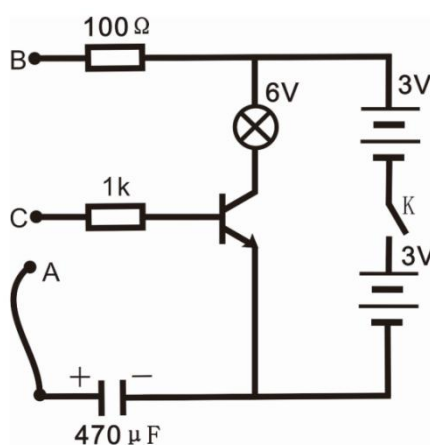54、识图搭建具有所述功能的电路，并演示电路效果。接通开关后，先将 A、B 接触，给电容充电；再将 A、C 接触，灯泡亮一会儿熄灭。




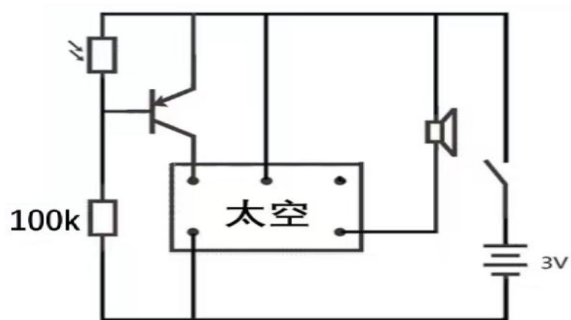55、请按电路图所示搭建实验电路，并按下列步骤进行演示 1.接通开关，喇叭发出声音。2.光敏电阻的环境亮度有改变后(可以是盖住的手移开一次)，喇叭就会播放另一种声太空音。




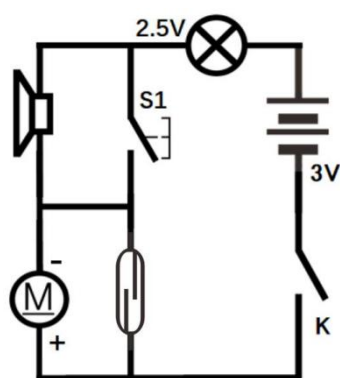56、识图搭建，按要求演示并说出电路产生了怎样的现象？

①接通开关并保持导通状态，现象是？
②只按住电键 S1，现象是？ ③只磁铁靠近干簧管，现象是？ ④按住电键 S1、磁铁靠近干簧管的现象是？




57、识图搭建，按要求演示并说出电路产生了怎样的现象？

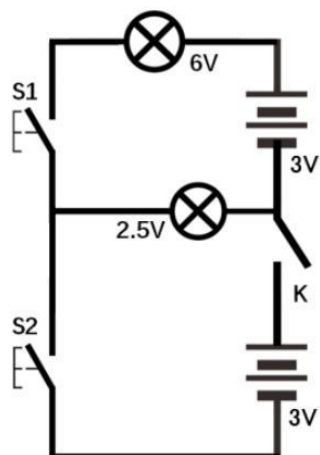


①接通开关并保持导通状态，现象是？
②只按住电键 S1，现象是？
③只按住电键 S2，现象是？
④能同时按住电键 S1、S2 吗？现象是？

58、识图搭建并演示两灯的切换功能。

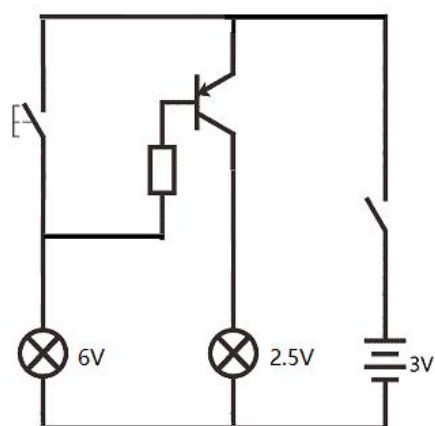

59、识图搭建并演示延时电路。

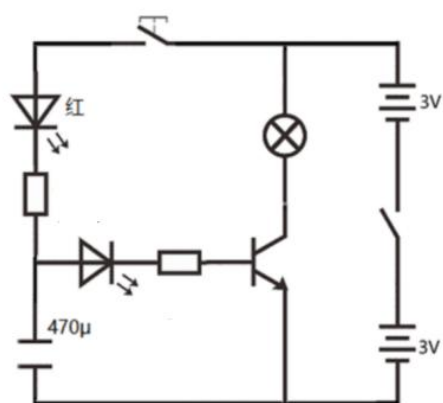

60、识图搭建并演示电路效果。

